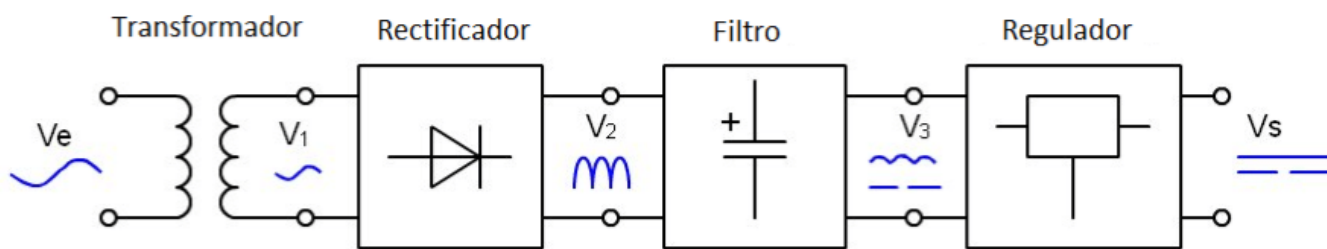


[LAB] FA: Fuentes de alimentación lineales

- El diagrama en bloques de una fuente de alimentación lineal puede verse en la figura adjunta. Consta de cuatro partes: **Transformador**, **Rectificador**, **Filtro** y **Regulador**.



Fuentes de información

1. [Fuentes de alimentación lineales. Parte 1](#)

From: <https://ww.euloxio.myds.me/dokuwiki/> - **Euloxio wiki**

Permanent link: https://ww.euloxio.myds.me/dokuwiki/doku.php/doc:tec:lab:fa:lin_intro:inicio

Last update: **2025/12/12 07:20**

